

1) Calcular la capacidad de un condensador constituido por dos superficies cilíndricas concéntricas de radios a y b y longitud l

2) Calcular la capacidad de un par de conductores en forma de lámina plana de área S y separados por una distancia d (condensador plano-paralelo)

3) Dos esferas conductoras de radios R_1 y R_2 se colocan formando un condensador esférico. Calcular la energía que cuesta acercar las esferas cargadas desde el infinito hasta su posición final.

4) Dos condensadores C_1 y C_2 se cargan a V_1 y V_2 y después se montan en paralelo

a) Cargas finales de cada uno después de la asociación


b) Tensiones finales de cada uno

c) de energía total antes y después de la asociación

5) Se colocan 3 superficies metálicas concéntricas de radios R_1 , R_2 y R_3 . Si C_{12} es la capacidad del sistema R_1 y R_2 y C_{23} la del R_2 y R_3 , demuestra que

$$\frac{1}{C_{13}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_{23}}$$

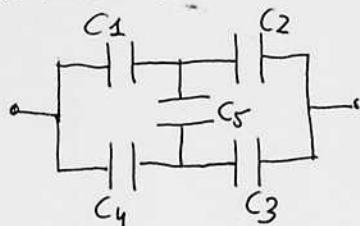6) Dado el interior de condensadores de la figura, calcula la capacidad equivalente. Aplicar el resultado a) Si $C_5 = 0$ b) $C_i = C \forall i$



7) Dos condensadores planoparalelos iguales, tienen separadas sus armaduras una distancia x y en ambos $V_1 - V_2$ es la ddp entre armaduras con cargas $\pm q$. El primer condensador está anulado pero el otro se conecta a una pila de ddp $V_1 - V_2$.

a) Fuerza de atracción entre los armaduras en ambos casos

b) Si las armaduras se acercan un poco calcula la variación de la energía

del sistema y averigua el balance energético conservado.